

# Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne

Rafał Walkowiak


Październik 2019

Por. Wilkinson r.4, str.103-130

# Przypomnienie - podział układów cyfrowych

- **Układy kombinacyjne** – pozbawione właściwości pamiętania stanów, realizujące funkcje logiczne w oparciu o bramki i inne proste układy cyfrowe.
- **Układy sekwencyjne** - posiadają własność pamiętania stanów logicznych, zbudowane dodatkowo z przerzutników.

# Element pamiętający

 


Na wyjściu układu logicznego może być utrzymywana stała wartość logiczna przez zastosowanie **sprzężenia zwrotnego**, w którym **wyjście układu jest połączone z wejściem** w taki sposób, aby **podtrzymać stan** na wyjściu.

S' – nie SET, ustawianie – wprowadzenie wyjścia w 1

R' – nie RESET, zerowanie – wprowadzanie wyjścia w 0


„Nie” oznacza, że aktywny poziom na tym wejściu jest niski i taki poziom realizuje opisaną nazwą wejścia działanie.

# Zatrask RS

 

t	Set'	Reset'	Q	Q'
1	0	1	1	0
2	1	1	1	0
3	1	0	0	1
4	1	1	0	1
5	0	0	1	1
6	1	1	?	?


Set'	Reset'	Q	Q'
1	0	0	1
0	1	1	0
1	1	Q(-1)	Q'(-1)
0	0	1	1

 

Q(-1) Q'(-1) stany poprzednie na wyjściach , strzałkami przerywanymi oznaczono przejścia do/z stanu niestabilnego 00
 
# Zatrząsk RS



przykładowa symulacja rzeczywista (realizacja w  
FPGA DE2)




Momenty zmian na wyjściach struktury wynikają z praktycznej realizacji układu cyfrowego w układzie FPGA.

Równanie charakterystyczne zatrząsku/przerzutnika RS  $Q^+ = QR' + S$

# Zatrask bramkowy

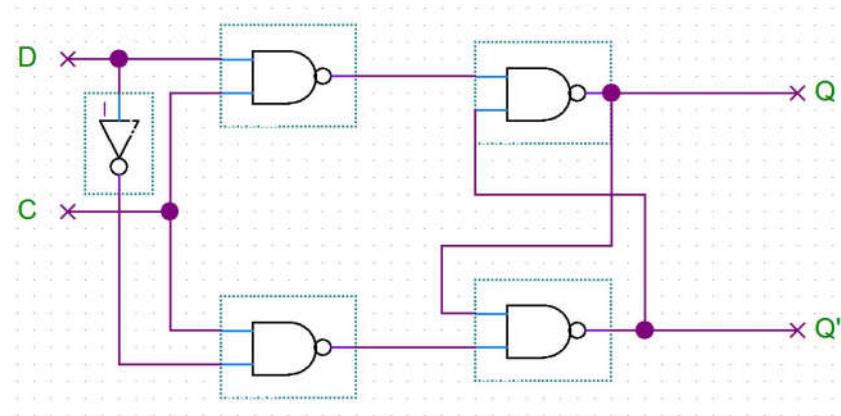 

Wewnątrz układu przerzutnik RS aktywny poziomem niskim:

- C=0 wejścia nieaktywne
- C=1 wpisywanie informacji
- C  zapamiętanie stanu


Ustawianie wyjść  $Q:=D$ ,  $Q':=D'$   
Zapamiętanie informacji z wejścia D przy opadającym zboczcu C.

Przerzutnik (ang. flip-flop) zatraskowy typu D.

Równanie charakterystyczne:

$$Q^+=D$$

# Zatrzaszk bramkowany RS SYMULACJA

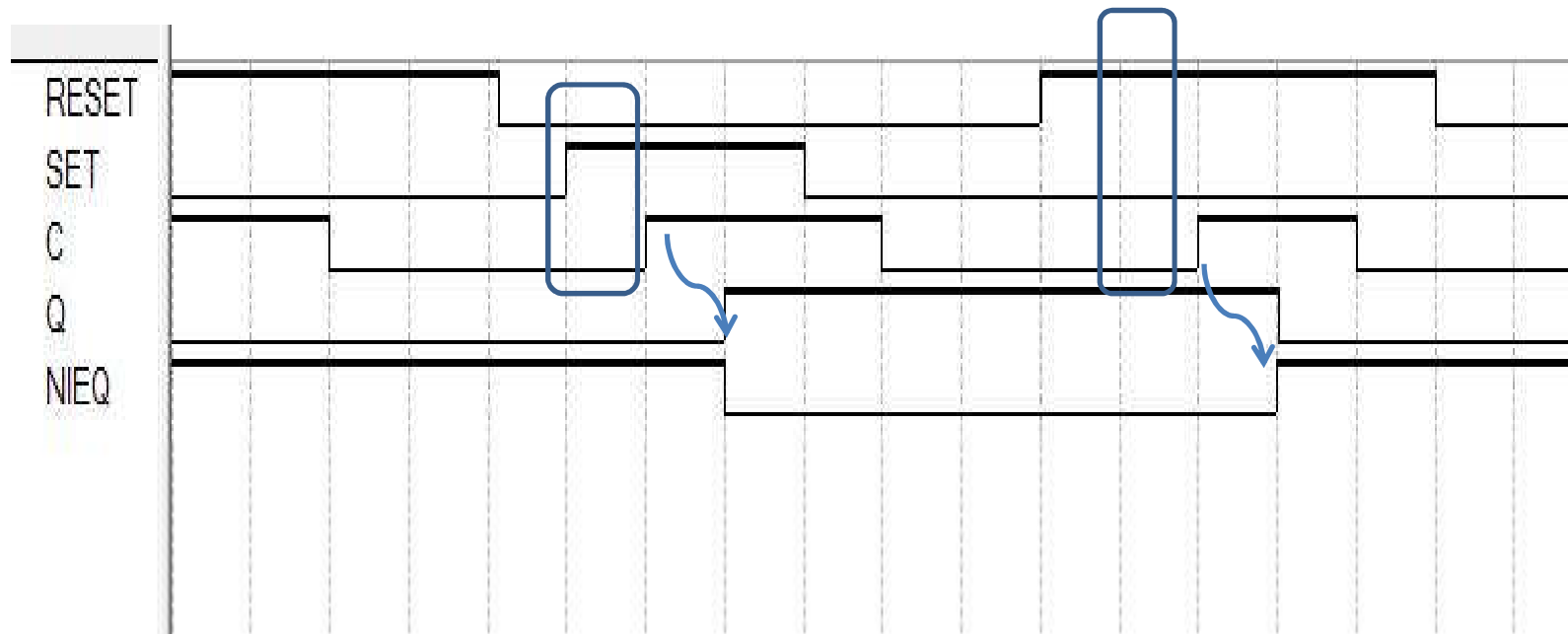


Widoczny na wykresie obszar przygotowania wejść RESET i SET przed uaktywnieniem wejścia C.

Po czasie propagacji zmiany widoczne na wyjściach.

Brak aktywności wejścia C uniemożliwia propagację zmian z wejścia na wyjścia.

# Przerzutnik D typu master-slave

 

Realizacja: połączenie szeregowe 2 zatrząskóv bramkowanvch




Zegar:

- Zbocze opadające zegara umożliwia wprowadzenie wartości z wejścia na wyjście **pierwszego** przerzutnika, zmiany na wejściu powinny się dokonać przed tym zboczem.
- Zbocze narastające powoduje przepisanie wartości na wyjście **drugiego** przerzutnika.
- Efekt na wyjściu widoczny po zboczu narastającym.
- Impuls niski **odpowiedniej szerokości** niezbędny do zmiany stanu przerzutnika.



   
# Przerzutnik D – przełączany zboczem


- Zmiany na wyjściu wywoływane **wyłącznie zboczem** narastającym sygnału zegarowego (wyłącznie opadającym rzadziej)
- Poziom sygnału na wejściu informacyjnym D może ulegać zmianom **do momentu** wyznaczonego parametrem: **czasu wyprzedzenia**  $t_s$  (setup time) **przed zboczem zegarowym**.
- Poziom sygnału na wejściu informacyjnym D może ulegać zmianom **po momencie** wyznaczonym parametrem: **czasu podtrzymania**  $t_h$  (hold time) **po zboczu zegarowym**.
- Realizacja: układ 3 przerzutników, bramkowanie wpisu do 2 przerzutników wejściowych poziomem niskim, przepisanie do RS wyjściowego zboczem narastającym (por. Pieńkos)



# Parametry czasowe układów i sygnałów

 

**Szerokość impulsu** (pulse width)

 


**Czas propagacji** (od momentu przyczyny do momentu skutku)

# Czas propagacji


- Definicja: czas upływający pomiędzy wystąpieniem zbocza impulsu wejściowego i wywołanym przez nie zboczem impulsu wyjściowego.
- $t_{pHL}$  przy przejściu sygnału wyjściowego z wysokiego na niski ( $t_{pLH}$  analogicznie).
- W katalogach układów cyfrowych dostępne wartości nominalne, maksymalne i minimalne.

# Przerzutnik D – graf przejść

 

- Graf przejść automatu Moore'a (synchronicznego) – wyjścia zdeterminowane wyłącznie stanem automatu. Oznaczenia węzłów- stanów - numer stanu automatu/stan na wyjściu (wektor wyjściowy) etykiety przy łukach określają stan wejściowy umożliwiający przejście do wskazanego strzałką stanu. Automat synchroniczny – przejście pod wpływem zmiany stanu sygnału synchronizującego – zegara.
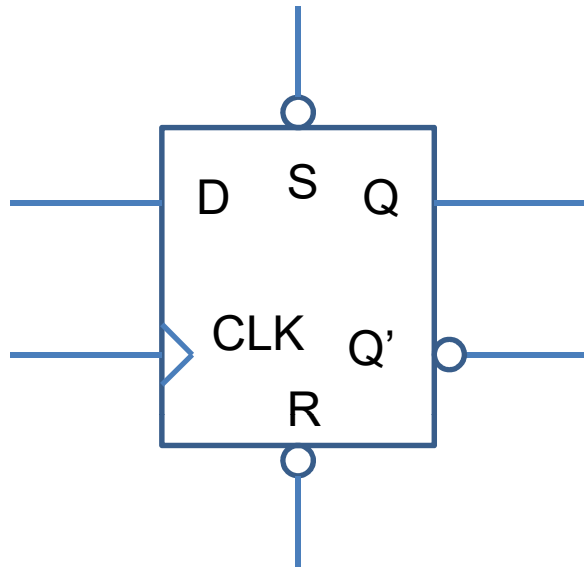
# Przerzutnik D z wejściami ustawiającymi




- W tym przypadku: Asynchroniczne (niezależne od zegara) wejście ustawiające/zerujące S/R.
- Kółko przy **wejściu** w symbolu oznacza aktywność poziomem niskim sygnału.
- Wejścia S' i R' „działają” niezależnie od stanu zegara – to wejścia asynchroniczne - posiadające **wyższy priorytet** niż zegar; określają stan wyjść układu.
- Przejście do pracy synchronicznej (realizowanej pod wpływem CLK) wymaga usunięcia aktywnego poziomu sygnału R/S i odczekania czasu określonego parametrem przerzutnika (**czas martwy**, recovery time)

# Przerzutniki - parametry czasowe

- Czas propagacji
- Czas wyprzedzenia
- Czas podtrzymania
- Czas impulsu zegara  $t_{clkH}$ ,  $t_{clkL}$
- Czas impulsu na wejściu asynchronicznym R/S niezbędny dla uzyskania żądanego skutku
- Czas martwy- przejścia do normalnej pracy po aktywności R/S (ang. recovery time)
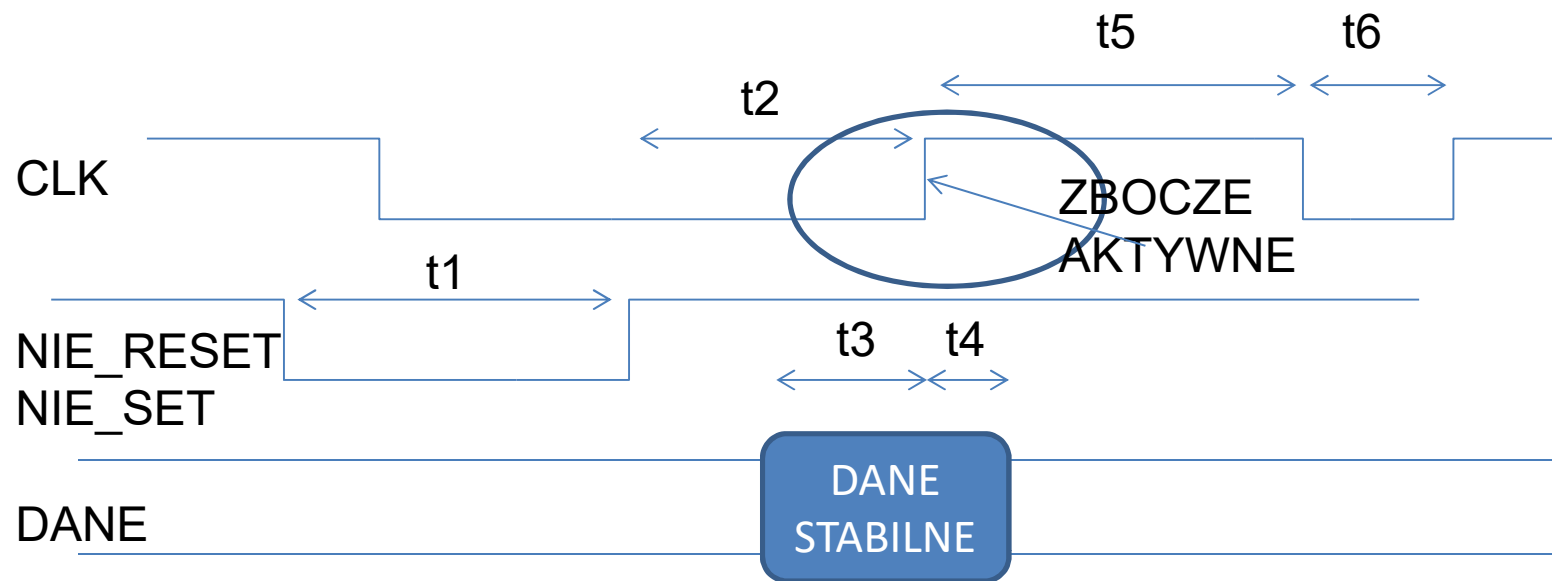
# Parametry czasowe przerzutnika - wykres



Dla poprawnej pracy przerzutnika konieczne spełnienie następujących zależności:


- $t_1 >$  **wymagany minimalny czas aktywności wejścia asynchronicznego** - dla asynchronicznego wejścia zerującego/ustawiającego
  - $t_2 >$  **czas martwy**, dla asynchronicznego wejścia zerującego/ustawiającego
  - $t_2 >$  **czas wyprzedzenia informacji na synchronicznym wejściu zerującym /ustawiającym**
  - $t_3 >$  **czas wyprzedzenia danych**, wtedy zapas czasu wyprzedzenia  $>0$
  - $t_4 >$  **czas podtrzymania danych**, wtedy zapas czasu podtrzymania  $>0$
  - $t_5 > T_{HCLK}$
  - $t_6 > T_{LCLK}$
- JEŻELI POSZCZEGÓLNE NIERÓWNOŚCI SĄ SPEŁNIONE TO WYSTĘPUJE „ZAPAS CZASU” DOTYCZĄCY PARAMETRU UKŁADU np. ZAPAS CZASU WYPRZEDZENIA I UKŁAD DZIAŁA POPRAWNIE.

# Przesunięcie zegara – skos (clock skew)

- Skos - sytuacja kiedy sygnał zegarowy nie dociera do wszystkich punktów układu w tym samym momencie, może być przyczyną rozsynchronizowania w układzie - braku synchronicznej pracy układów synchronicznych.
- Rodzaj skosu - skos wypełnienia – spowodowany różnicami pomiędzy czasami propagacji HL i LH powoduje niepożądane efekty w układach wykorzystujących oba zbocza.
- Przyczyny – rozrzut parametrów wynikający z technologii, zmienne środowisko pracy.




# Przerzutnik JK

 

- Równanie charakterystyczne (przejść):


$$Q^+ = JQ' + K'Q$$

J	K	Q <sup>+</sup>
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'

 

Graf przejść przerzutnika JK


# Przerzutnik JK i D

 

Realizacja przerzutnika D z JK


- Uwaga: Często przerzutniki JK są realizowane w wersji master/slave - wtedy czas wyprzedzenia jest równy czasowi trwania poziomu wysokiego zegara (przy aktywności zboczem opadającym)

# Rejestry z wejściem równoległym

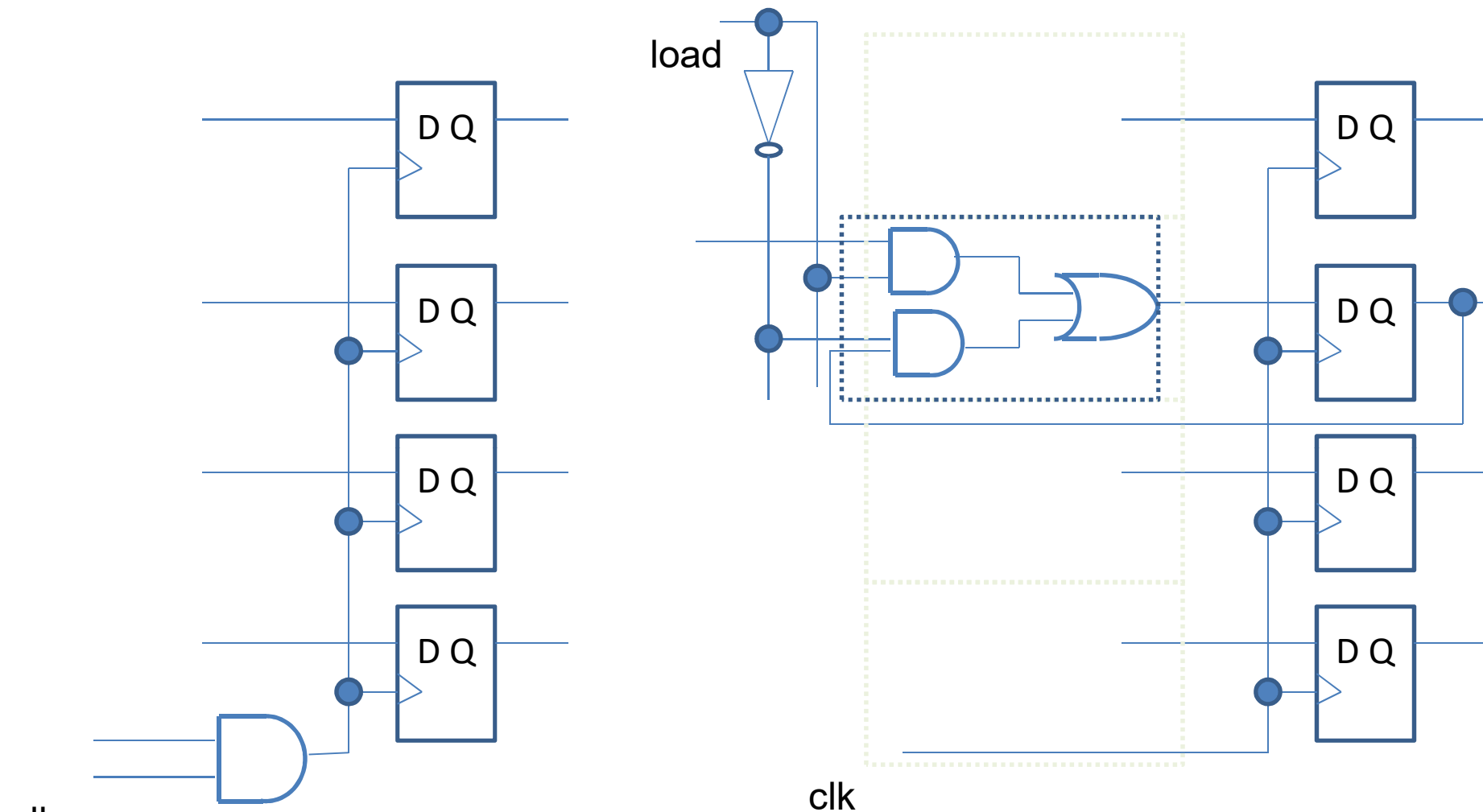

Rejestr to zbiór/ układ przerzutników o wspólnych sygnałach np. zegarowy, zerowania, trybu pracy; przewaga rozwiązania z prawej strony wynika z braku blokady zegara, efekt blokady to potencjalny skos oraz fakt, że każdorazowe wyłączenie blokady zegara - przy stanie wysokim clk - powoduje zbocze narastające (aktywne) zegara.


# Rejestry przesuwające

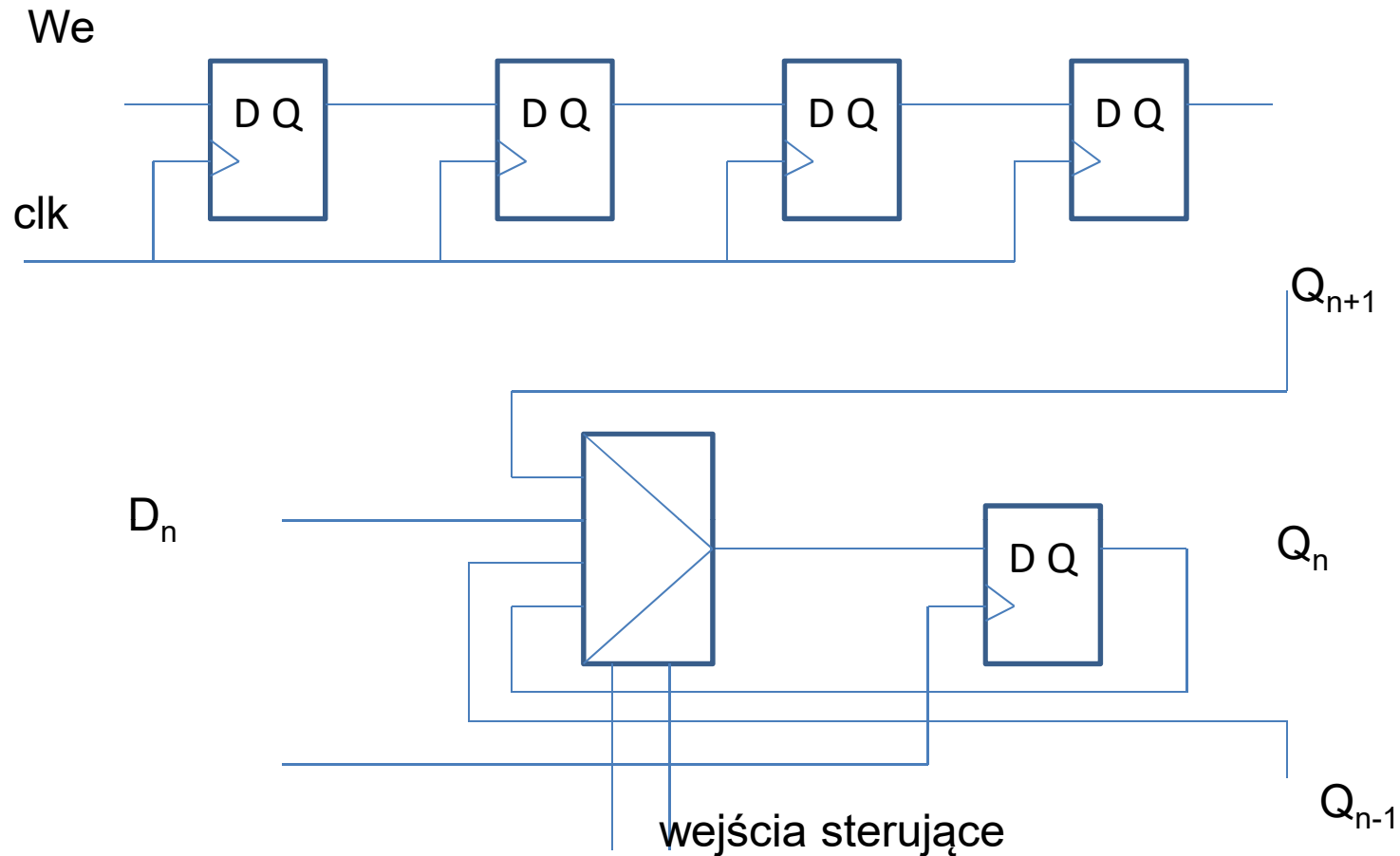

Tryb pracy: nic, przesuw w górę, wpis równoległy, przesuw w dół


- Z wejściem szeregowym, wyjściem szeregowym
- Z wybieranym typem pracy: możliwość dzielenia przez dwa i mnożenia przez dwa liczb binarnych
- Inne: szeregowo-równoległy, równoległo-szeregowy
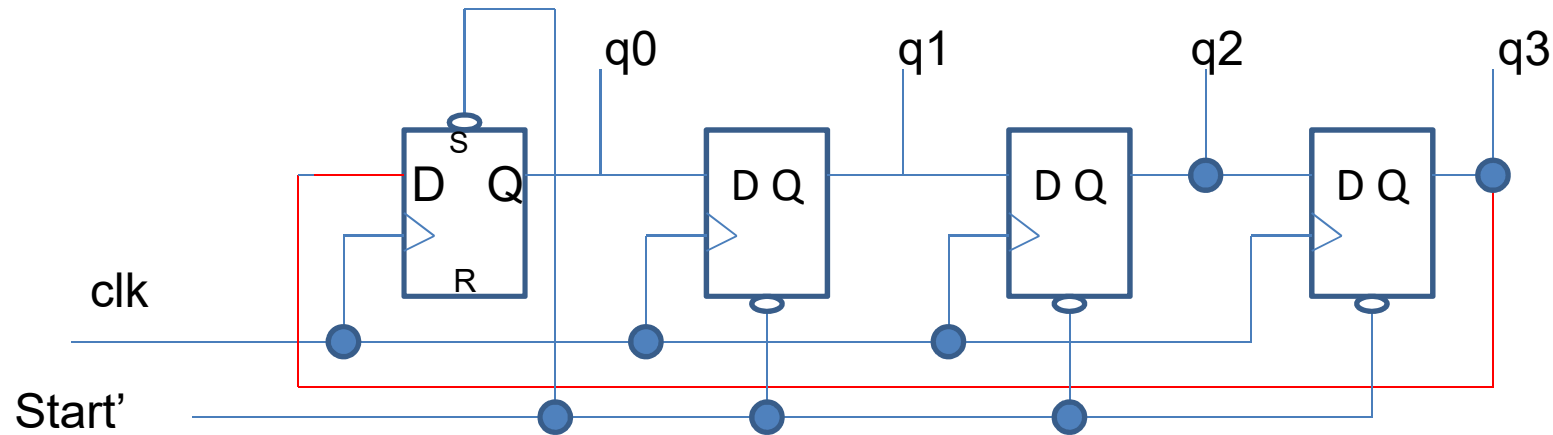
# Licznik pierścieniowy - synchroniczny generacja impulsów



- Licznik pierścieniowy – z krążącą jedynką, cykliczny układ stanów 1000,0100,0010,0001, długość cyklu równa liczbie przerzutników
- Na wyjściach licznika q0,q1,q2,q3 pojawia się w każdej chwili jeden impuls o czasie trwania równym okresowi zegara.
- Wprowadzenie w kod: start asynchroniczny lub korekcja: **NOR na (N-1) młodszych bitach podłączony do wejścia najmłodszego zamiast bitu najstarszego.**
- Zastosowanie: do synchronizacji elementów układu cyfrowego.


# Licznik pseudopierścieniowy

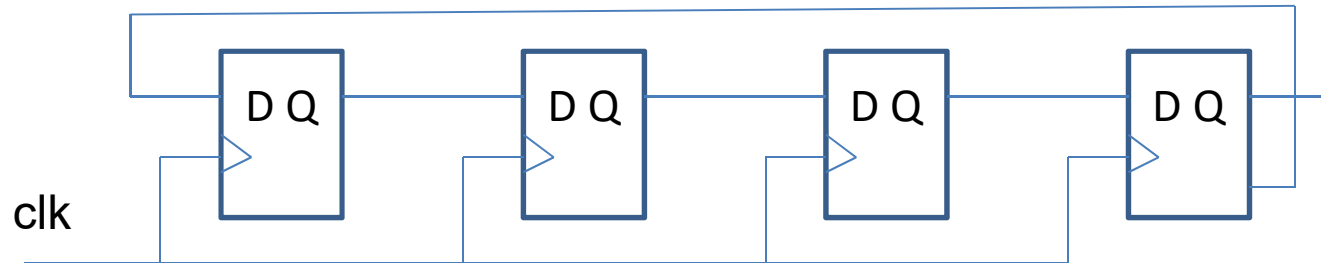

- Kolejne stany (cyklicznie): (n przerzutników daje  $2^n$  stanów)  
0000,1000,1100,1110,1111,0111,0011,0001
- Uruchomienie - wprowadzenie w kod: zerowanie rejestrów
- Wartości wektora wyjść w kolejnych cyklach **różnią się na jednej pozycji** – efekt to: brak stanów przejściowych - brak możliwości wystąpienia przejściowo innej kombinacji niż wcześniejsza i kolejna przy zmianie stanu (np. spowodowanej czasami propagacji  $T_{pHL}$  i  $T_{pLH}$ ).
- Dekodowanie każdego ze  $2^n$  stanów jest możliwe poprzez zastosowaniu jednej (n-wejściowej) bramki AND. Zastosowanie  $2^n$  bramek pozwoliłoby na wygenerowanie  $2^n$  sygnałów cyklicznych, (każdy z impulsem o szerokości równej okresowi zegara) przesuniętych względem siebie o wielokrotność okresu zegara, każdy sygnał o okresie równym  $2^n$ .

# Licznik **asynchroniczny** w NKB modulo $2^n$
 
## $2^n$ okresów sygnału zegara w cyklu licznika



Bity w tabeli zapisano w kolejności ze schematu. Oprócz stanów stabilnych pojawią się dodatkowo **stany przejściowe** wynikające z szeregowej propagacji sygnału zegarowego na kolejne przerzutniki.

Liczenie w dół możliwe  $CLK_n = Q_{n-1}$

Przy okresie sygnału wejściowego (clk) mniejszym od czasu propagacji przez wszystkie przerzutniki ( $4 \cdot T_{pp}$ ) będzie możliwość zaobserwowania kolejnych liczb w NKB na wyjściach licznika.

**Licznik w NKB modulo  $2^n$**  pozwala na kolejnych wyjściach uzyskać sygnały o okresach  $2T_{clk}$ ,  $4T_{clk}$ ,  $8T_{clk}$ ,  $16T_{clk}$

0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0
0	1	1	0
0	0	1	0
0	0	0	0
0	0	0	1






# Projektowanie liczników


- Synteza liczników synchronicznych - użycie przerzutników D, JK, T.
- Synteza liczników asynchronicznych - użycie przerzutników D, JK, T.
- Synchroniczne łączenie modułów liczników
  - Wymaga zastosowania układów posiadających wejście zgody na zliczanie. Przykładowo wejście zgody stanowi zwarcie wejść J i K przerzutnika JK . Wejście zgody EN to wejście bramki XOR(EN,Q) dołączonej do wejścia D przerzutnika D; sygnał drugiego wejścia bramki XOR to wyjście przerzutnika.
  - Ważne jest, aby **zewnątrzny** sygnał zgody na zliczanie wpływał na sygnał zgody każdego modułu.
- Asynchroniczne łączenie modułów liczników lub D, JK, T
  - Szeregowe łączenie liczników wymaga odpowiedniej pojemności liczników składowych np. licznik modulo 15 to połączenie szeregowe liczników modulo 3 i modulo 5. Połączenie wymaga użycia stabilnych sygnałów jako dodatkowych zegarów. Sygnały te można pobrać z wyjść (prostych lub zanegowanych) przerzutników lub innych układów, w które zapewniają brak stanów przejściowych sygnału (brak dodatkowych zboczy) np. bramka AND dekodująca stany w kodzie Greya lub kodzie pseudopierścieniowym.
- Częstotliwość graniczna pracy liczników
- Syntezą liczników **nie jest** skracanie zakresu pracy licznika modulo  $2^n$

# Licznik synchroniczny

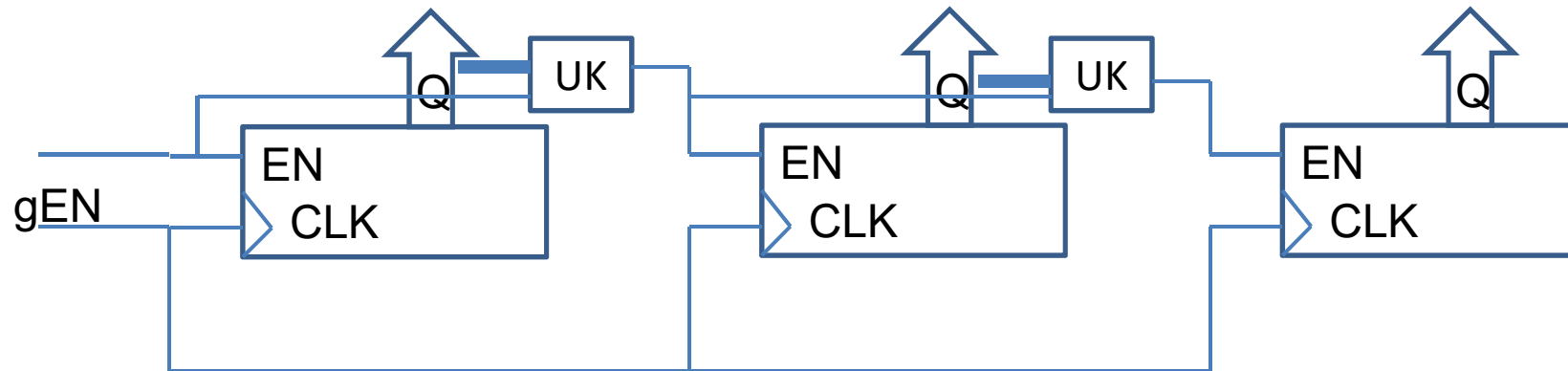


- Użyto układ kombinacyjny UK do wykrywania maksymalnej wartości modułu licznika. Generowany przez UK sygnał jest używany jako sygnał zgody na zaliczanie kolejnego modułu.
- Poprawny poziom sygnał zgody musi dotrzeć z zapasem czasu wyprzedzenia przed aktywnym zboczem zegarowym powodującym zliczanie.
- Należy uwzględnić właściwie wszystkie sygnały dodatkowe określające sposób pracy układu np. sygnały zerowania, ustawiania wartości początkowej.

# Licznik asynchroniczny

 

- Sygnał z pojedynczego wyjścia przerzutnika jest używany jako sygnał zegarowy. Rozwiązanie to zapobiega błędnemu taktowaniu układu możliwemu w sytuacji użycia układu kombinacyjnego do wykrywania (na podstawie stanu licznika) momentu taktowania – generacji sygnału zegarowego. Sytuacja błędnego taktowania możliwa ze względu na stany przejściowe sygnału na wyjściu układu kombinacyjnego.
- Należy uwzględnić właściwie wszystkie sygnały dodatkowe określające sposób pracy układu np. sygnały zerowania, ustawiania wartości początkowej.
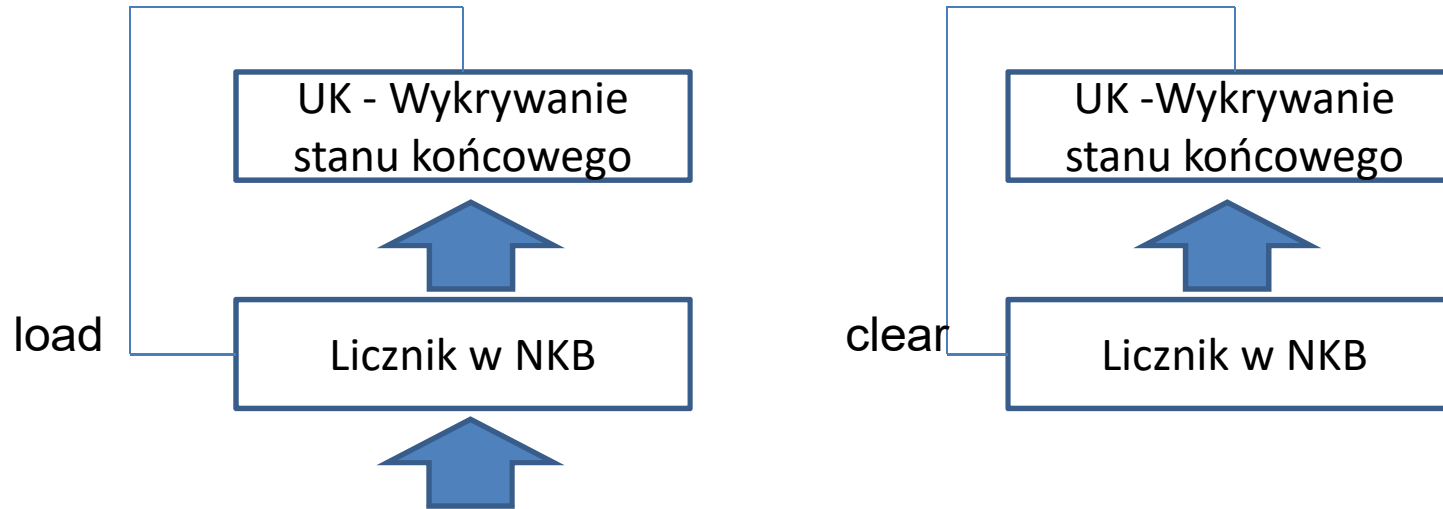
# Metoda skracania zakresu pracy liczników




- Liczniki modulo  $N$  –  $N$  okresów zegara w cyklu licznika,  $N$  stanów stabilnych pracy licznika w cyklu
- Liczniki liczą w zakresie od wpisanego stanu do stanu wykrytego.
- Wykrywana wartość jest zależna od typu wejścia ładującego (zerującego).
- **Asynchroniczne** wejście zerujące powoduje konieczność wykrycia wartości  $N$ . Sygnał świadczący o wykryciu  $N$  podany jest na wejście zerowania i bez udziału zegara powoduje osiągnięcie stanu  $0$ . Stan zero jest zatem następstwem zbocza doprowadzającego do stanu  $N$ . Mamy licznik modulo  $N$  – do cyklu potrzebne jest  $N$  zboczy zegara.
- **Synchroniczne** wejście zerujące powoduje konieczność wykrycia wartości  $N-1$ . Sygnał świadczący o wykryciu  $N-1$  podany jest na wejście zerowania, po podaniu kolejnego zbocza ( $N$ -tego) pozwala na osiągnięcie stanu  $0$ . Stan zero jest zatem następstwem pierwszego zbocza następującego po wykryciu stanu  $N-1$ . Mamy licznik modulo  $N$  – do cyklu potrzebne jest  $N$  zboczy zegara.
- Na wyjściach licznika binarnego (synchronicznego, asynchronicznego) mogą pojawiać się przejściowo wartości niezgodne z kodem liczenia. Mogą one spowodować wcześniejsze wykrycie stanu i skrócenie kodu licznika z zerowaniem/ładowaniem asynchronicznym. Problem rozwiązuje filtrowanie/synchronizacja sygnału kończącego cykl zliczania.



# Licznik godzin i minut w ciągu doby
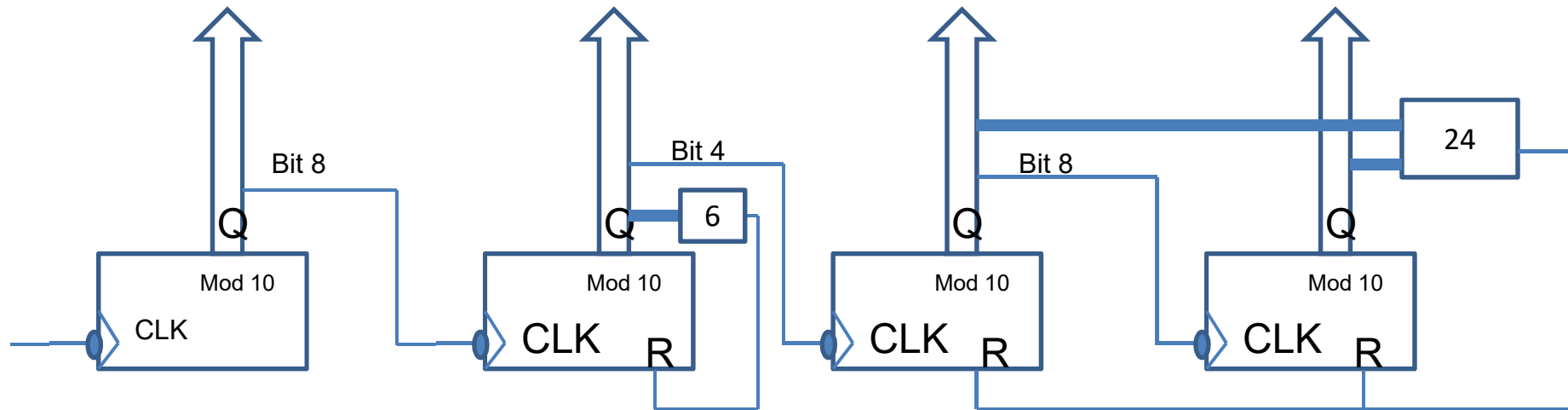
## - licznik asynchroniczny metodą skracania



Zerowanie asynchroniczne (bez udziału sygnału zegarowego)

Bit 8 oznacza wagę sygnału w ramach modułu licznika modulo 10 w NKB.

Układy kombinacyjne wykrywają stan końcowy wymagający zerowania modułu (ów). W przypadku stanów przejściowych niestabilnych zgodnych wartością ze stanem wykrywanym konieczna synchronizacja-filtrowanie sygnału zerowania.

Brak zerowania (inna niż 0 wartość na wyjściu licznika po podaniu resetu)

świadczy o niespełnieniu parametru licznika – czas trwania impulsu zerującego.

Niestabilna praca licznika (brak powtarzalności lub brak odpowiedzi na zbocze zegarowe) świadczyć może o braku uwzględnienia parametru czas martwy.